

عنوان درس :

گروه درس :

نام مدرس :



تاریخ برگزاری :

نام و نام خانوادگی :


شماره دانشجویی :

شماره ۱۰۱۸۰۸

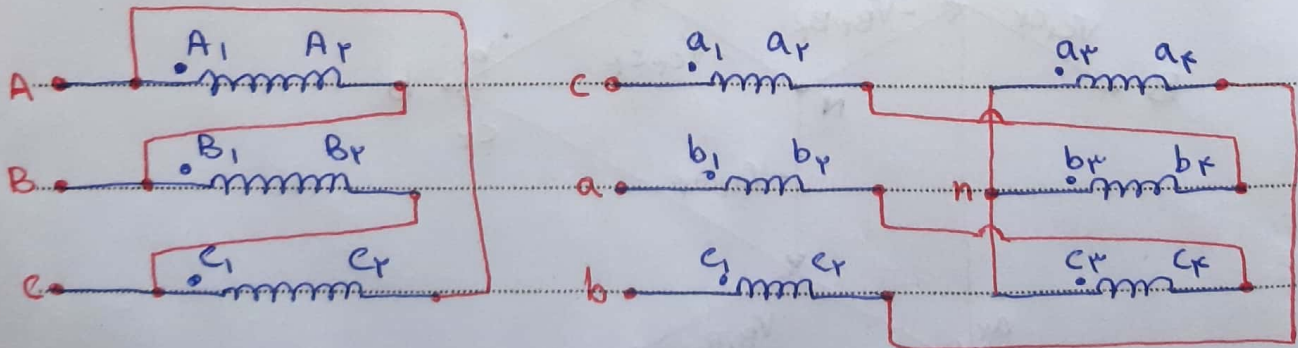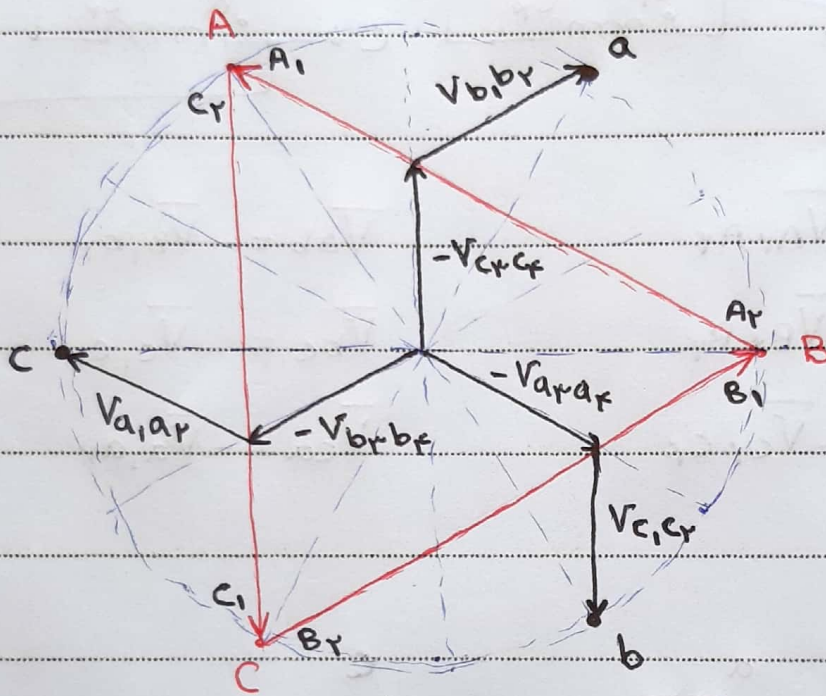ایصال سهیم ریاضی های فکری ضعیف و فکری قوی و اس ۳ فاز
با انتقال $DZ2$ را رسم کنید.



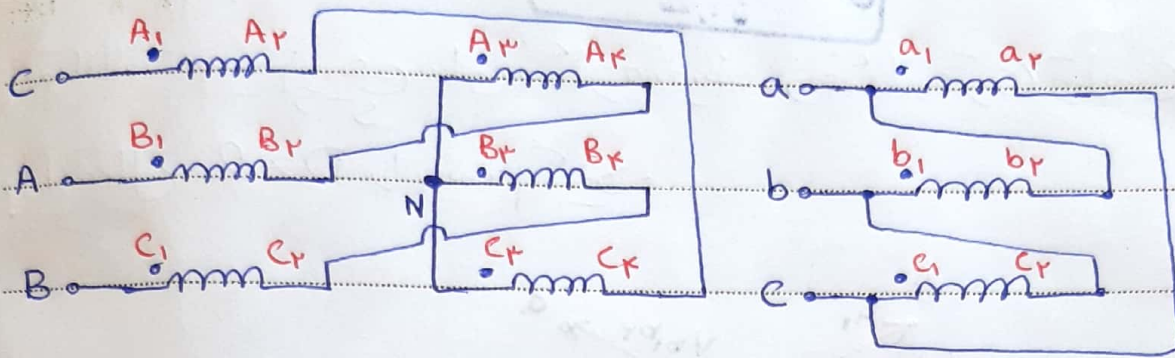نوع اتصال و گروه برداری ۳ فاز با اتصال = اولی و ثانویه
 بصورت زیر را تعیین کنید.



$$\overline{V}_{AN} = \overline{V}_{B_1 B_r} - \overline{V}_{A_r A_x}$$


$$\overline{V}_{ab} = -\overline{V}_{b_1 b_r}$$

$$\overline{V}_{BN} = \overline{V}_{C_1 C_r} - \overline{V}_{B_r B_x}$$

$$\overline{V}_{bc} = -\overline{V}_{c_1 c_r}$$

$$\overline{V}_{CN} = \overline{V}_{A_1 A_r} - \overline{V}_{C_r C_x}$$

$$\overline{V}_{ca} = -\overline{V}_{a_1 a_r}$$

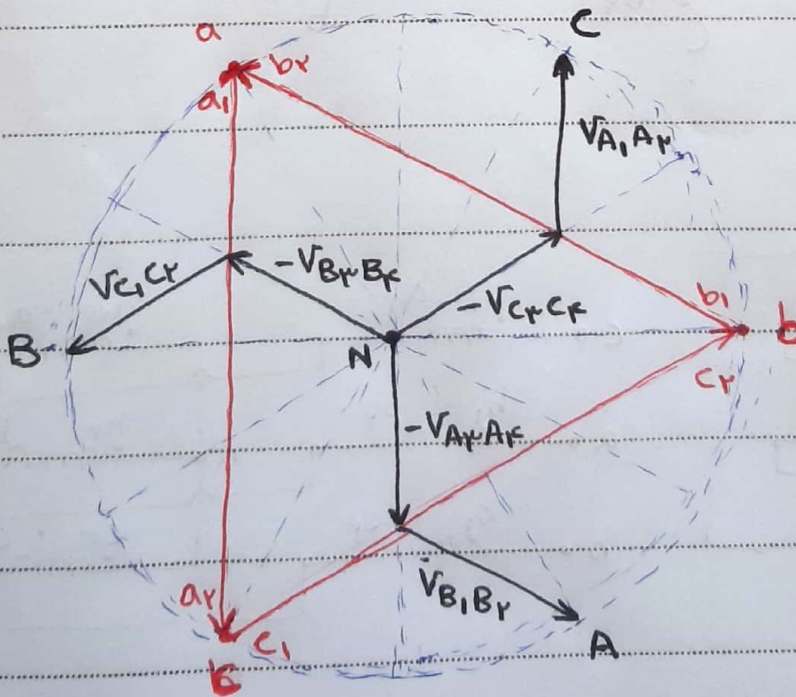

Zd6

نوع اتصال و گروه برداری